



При таком раскладе регулировка плавная, без сюрчания и срывов. Диапазон регулировки (у меня) 86 - 220V на 40Вт. К сожалению заявленных 60-250 в я не добился. При стандартном включении, без изменения VD1 и R2, напряжение регулируется в пределах 110 - 141в. Только при изменении этих элементов стала доступна регулировка от 85 до 220в. И это при том, что все абсолютно рабочие элементы. К сожалению изменение R19 никакого результата не принесло. Возможно понятливые укажут на путь истинный!