



Делаем
сварочный
аппарат из
компьютерного
блока питания

В радиолюбительской среде однотактный прямоходовой квазимостовой конвертер, а в просторечье «косой» мост, стал основным типом преобразователя для построения источников сварочного тока. Впрочем, и многие промышленные сварочные инверторы, вплоть до тока нагрузки 250А (например, ESAB Caddy Professional 250), используют эту схемотехнику.

В данной работе представлена попытка сделать малогабаритный и легкий аппарат для небольших сварочных работ, не требующих большого тока, который можно включать практически в любую розетку, не опасаясь за сохранность проводки.

Весь сварочник поместился в корпусе от компьютерного блока питания АТ, в качестве охладителей был применен радиатор от PIV, распиленный на 3 части, на двух меньших частях установлены транзисторы IRG4PC50U, на большей выходные диоды КД2997А.

Транзисторы и выходные диоды установлены на радиаторы без прокладок! Все продувается довольно мощным вентилятором Thermaltake A2016, 80x80мм, 0.48а, 4800об/мин, в вентиляторе имеется встроенная регулировка частоты вращения в зависимости от температуры, датчик - термопара, установленная на радиаторе выходных диодов. В корпусе потребовалось также просверлить дополнительные отверстия для лучшего охлаждения, так как монтаж получился довольно плотный и имеющихся отверстий на передней части корпуса было недостаточно. Защита от перегрева срабатывает примерно при 70-72градусах на радиаторах транзисторов.


Несмотря на малые размеры и вес ПВ получился вполне, как мне кажется достойный, порядка 100% на токах до 80А, а на 100а уже можно сносно варить троекой...



Нюансы настройки можно найти на сайтах:


www.mastercity.ru,




www.nexor.1kv.ru/svarka/barmaley/kosoy,








<http://valvol.flyboard.ru/forum5.html>.

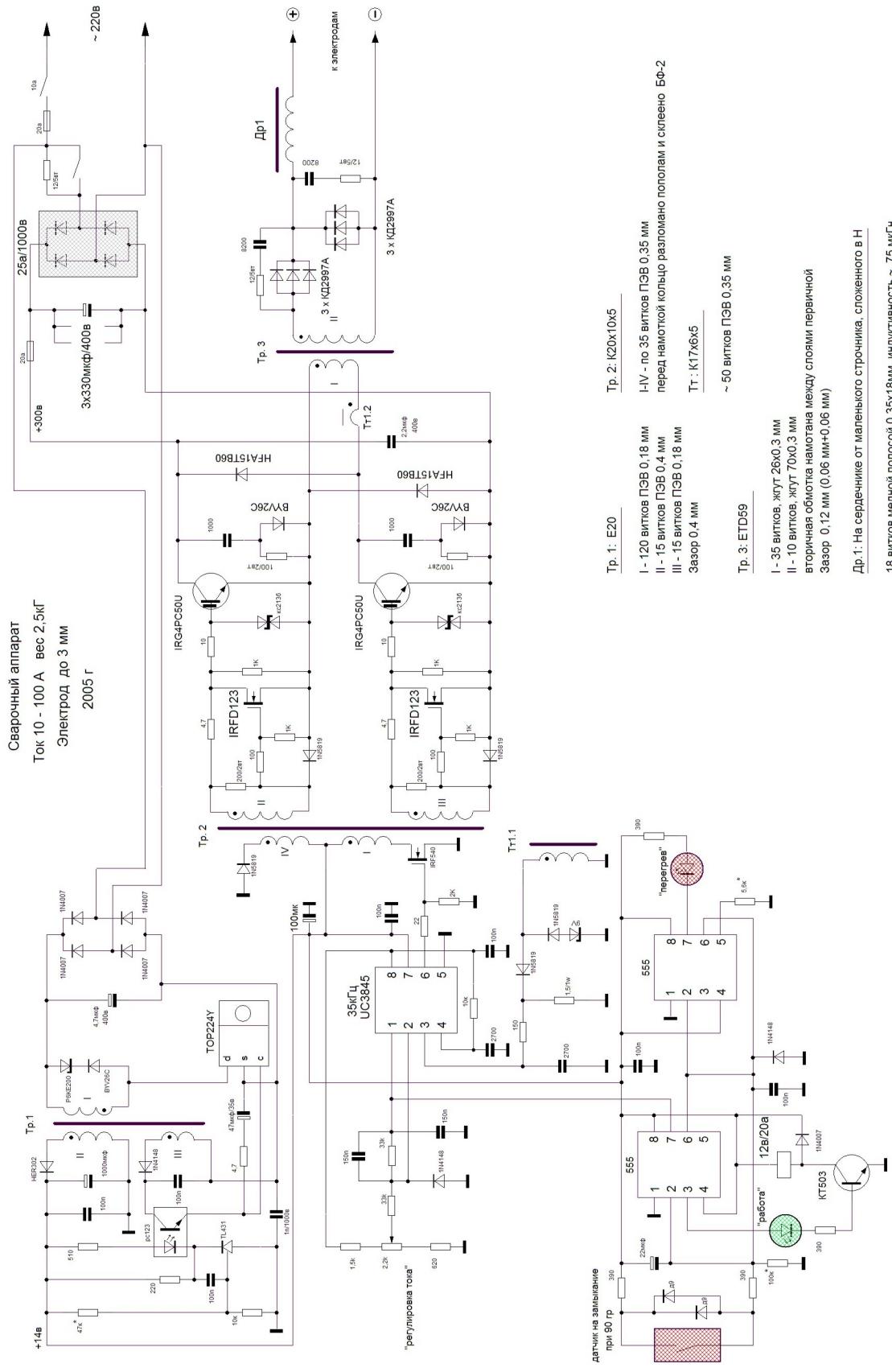


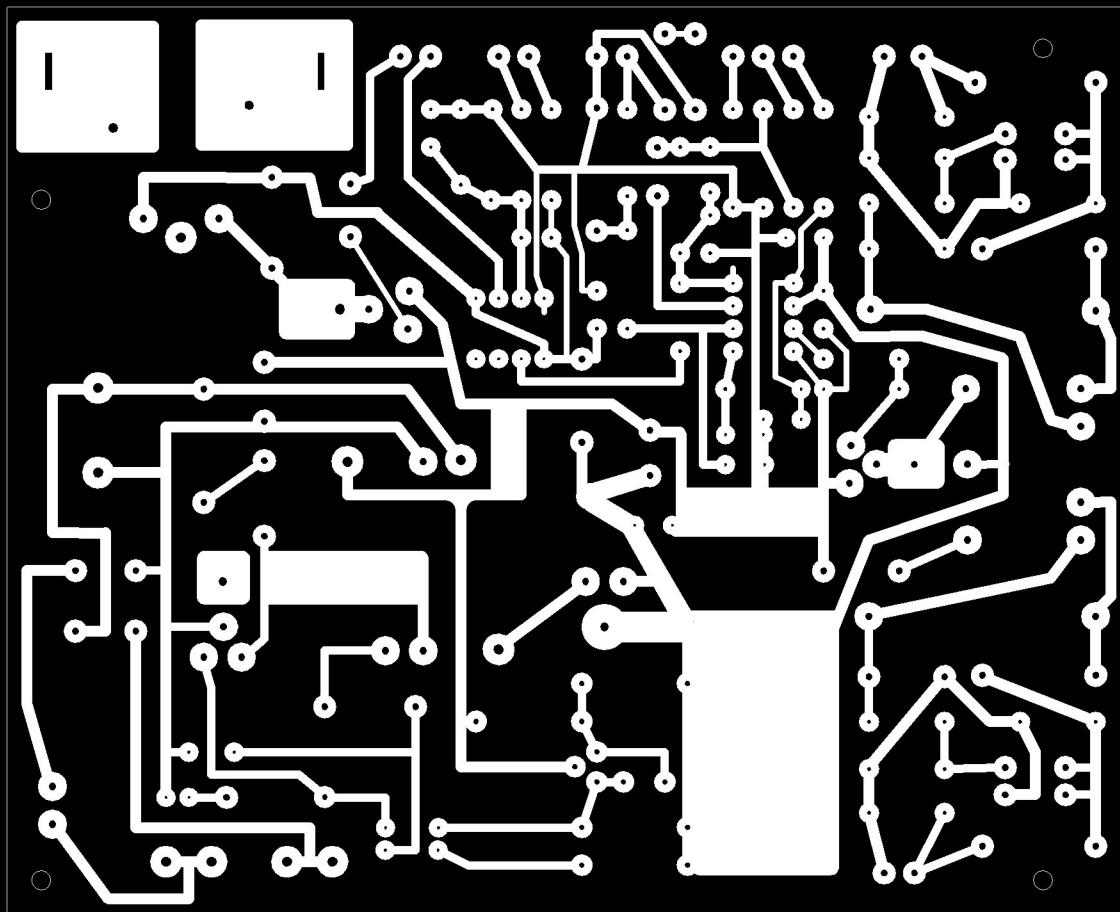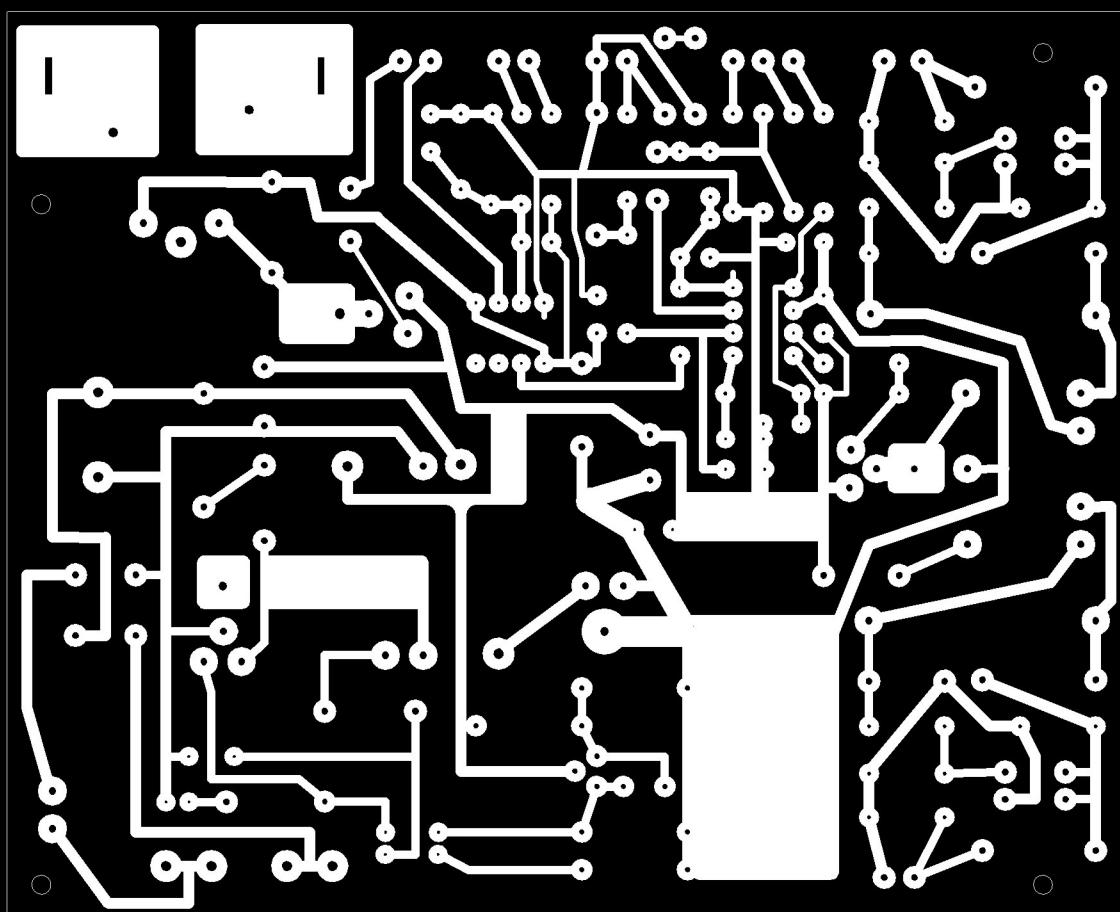

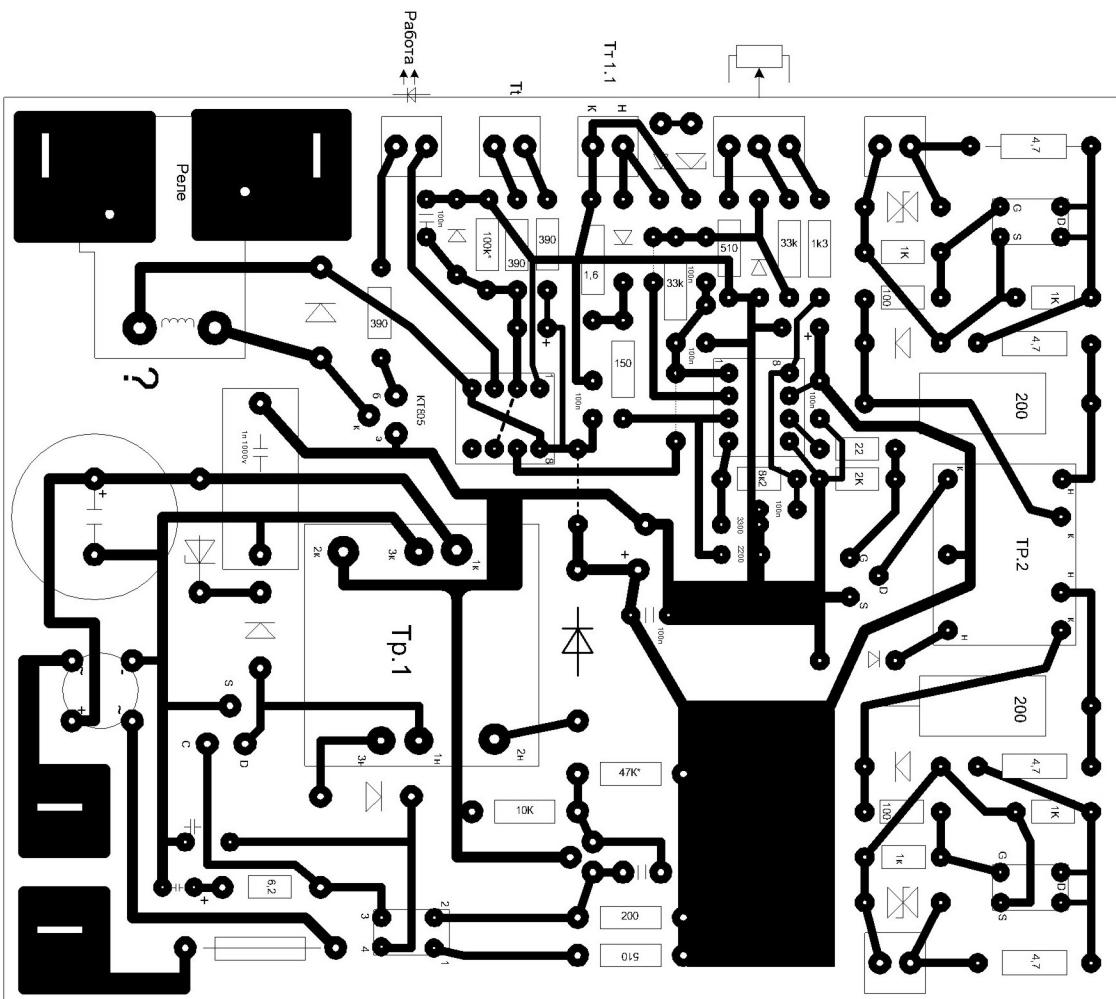


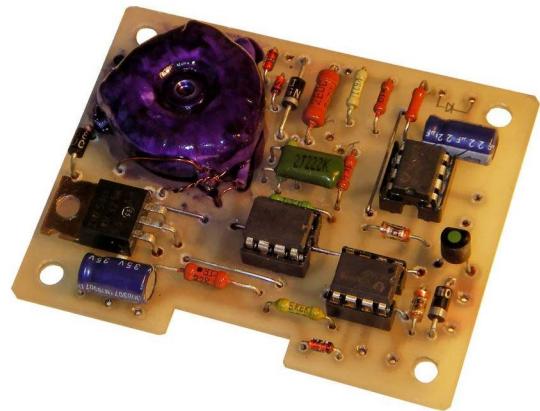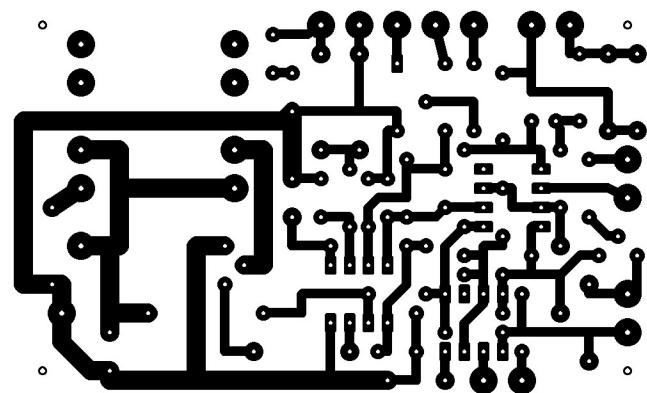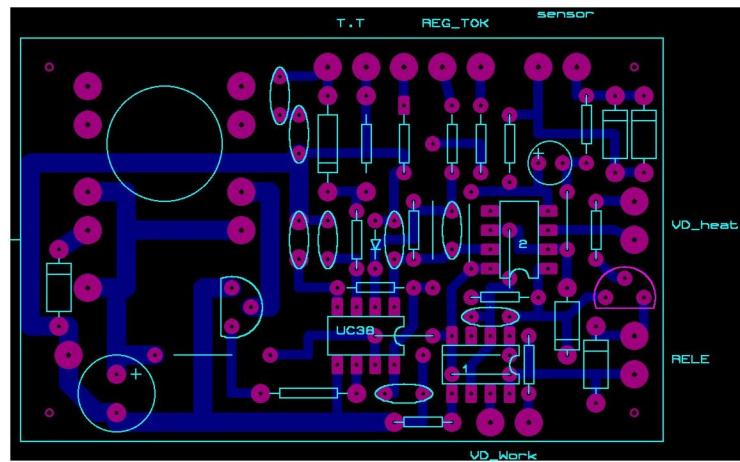

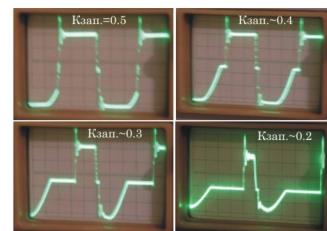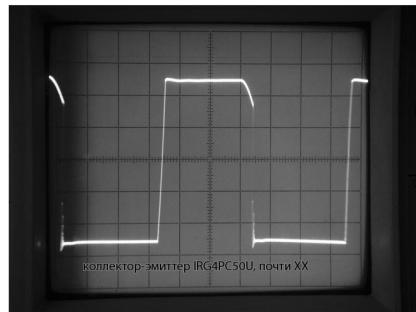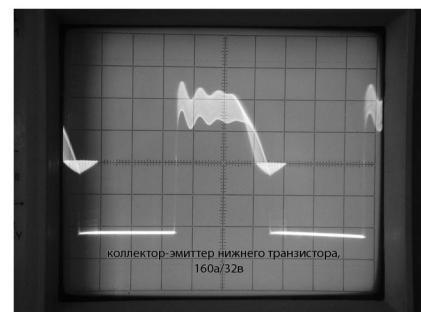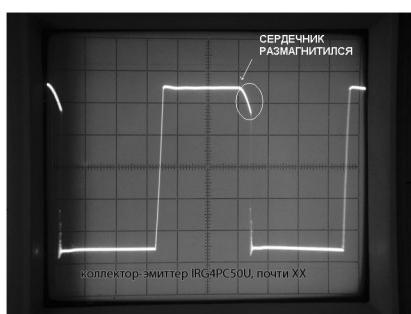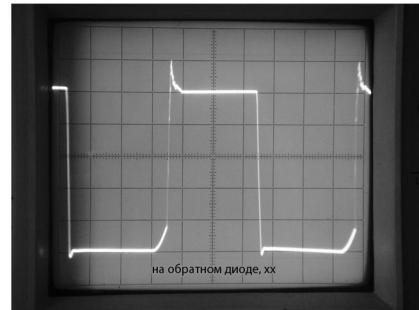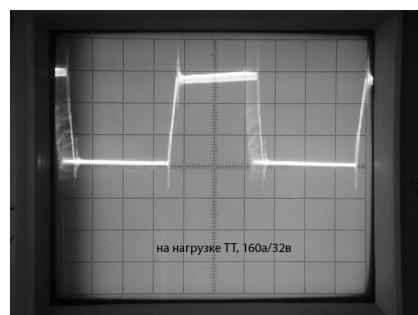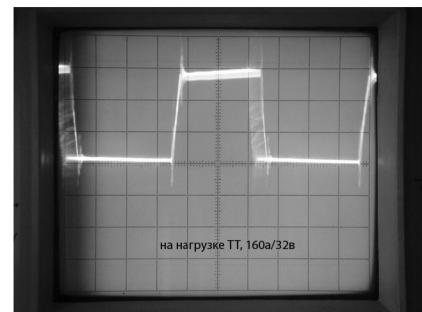


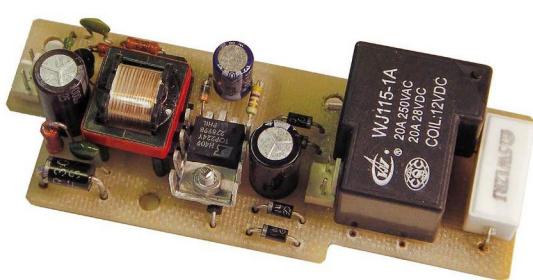

Блок питания

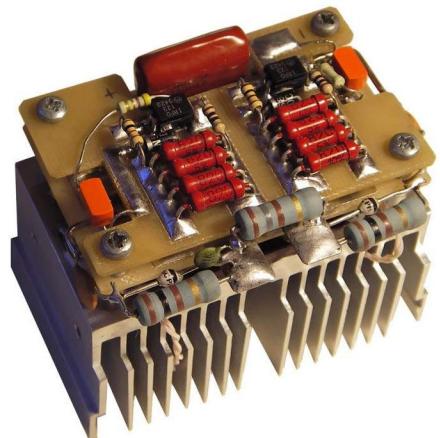

Плата управления

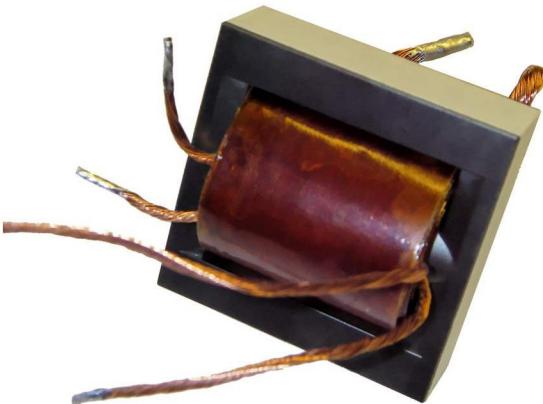


Трансформатор



Комплектующие перед сборкой



Аппарат в сборе

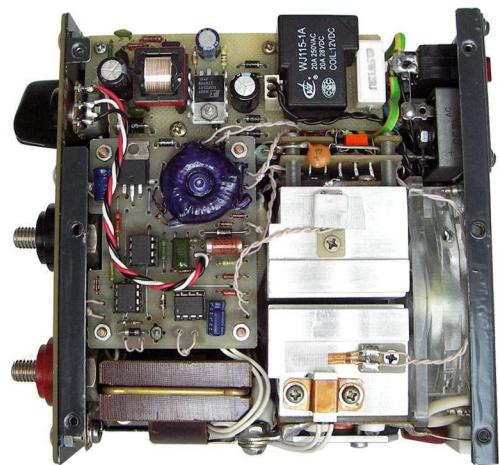

Результаты испытаний						
нагрузка	ток на выходе	напряжение на выходе	время под нагрузкой	температура, С		
				на радиаторе транзисторов	на радиаторе выходных диодов	обмотки дросселя
постоянная балластник	65A	24в	1час, по перегреву не отключается	55	60	75-77
постоянная балластник	80A	25в	1час по перегреву не отключается	65-69	74-76	120-122
постоянная балластник	90a	26в	отключается через 5 минут	70-72	70	110-115
постоянная балластник	100A	26в	отключается через 3,5 минуты	70-72	70	120-125
самостоятельно сварка, работа на дугу проверка на "прочность" регулятор тока на максимуме 100а на дуге см. фото	100A	20-26в	11 электродов "тройки" подряд без отрыва один за другим с перерывами пару секунд на замену электрода, по перегреву не отключается	68-69	72-75	около 130гр !!! лакоткань в дросселе слегка потемнела... :)

температура измерялась термопарой от UT70A сразу после выключения, температура воздуха при испытаниях была 22-24гр нагрев трансформатора существенно меньше дросселя, на поверхности катушки температура не превышала 55-60гр, сердечники 45-50 гр. Сечение обмотки дросселя лучше поднять до 10-12мм²...
после отключения по перегреву остывает примерно 30 секунд, после чего включается снова...

