



УПРОЩАЯ СХЕМУ ИСКЛЮЧИЛ РАЗВЯЗКИ ПО ПИТАНИЮ , ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВХОДУ 100 Ом, 2.7к ,
 1000пФ , и 1000пФ в ОБРАТНОЙ СВЯЗИ. в ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 15к ЗАМЕНИЛ НА 5к ПОДБИРАЯ
 УРОВЕНЬ ВЫХ СИГНАЛА