

Блок питания осциллографов С1-64, С1-65, С1-71 и С1-79. Блок питания этих приборов включает в себя источники низковольтного питания и источники высоковольтного питания с входящими в него некоторыми элементами устройства подсвета.

Переменное напряжение сети 220 или 127 В частотой 50 Гц через выключатель подводится к первичной обмотке силового трансформатора (рис. 8.14,а). С трех вторичных обмоток (I, II, III) напряжение снимается на мостиковые выпрямители, вы-